


# Fsm based sequence detector (overlapping) mealy

1101

\* N states for mealy

\* 4 states A, B, C, D

\* ~~2~~ flipflops required

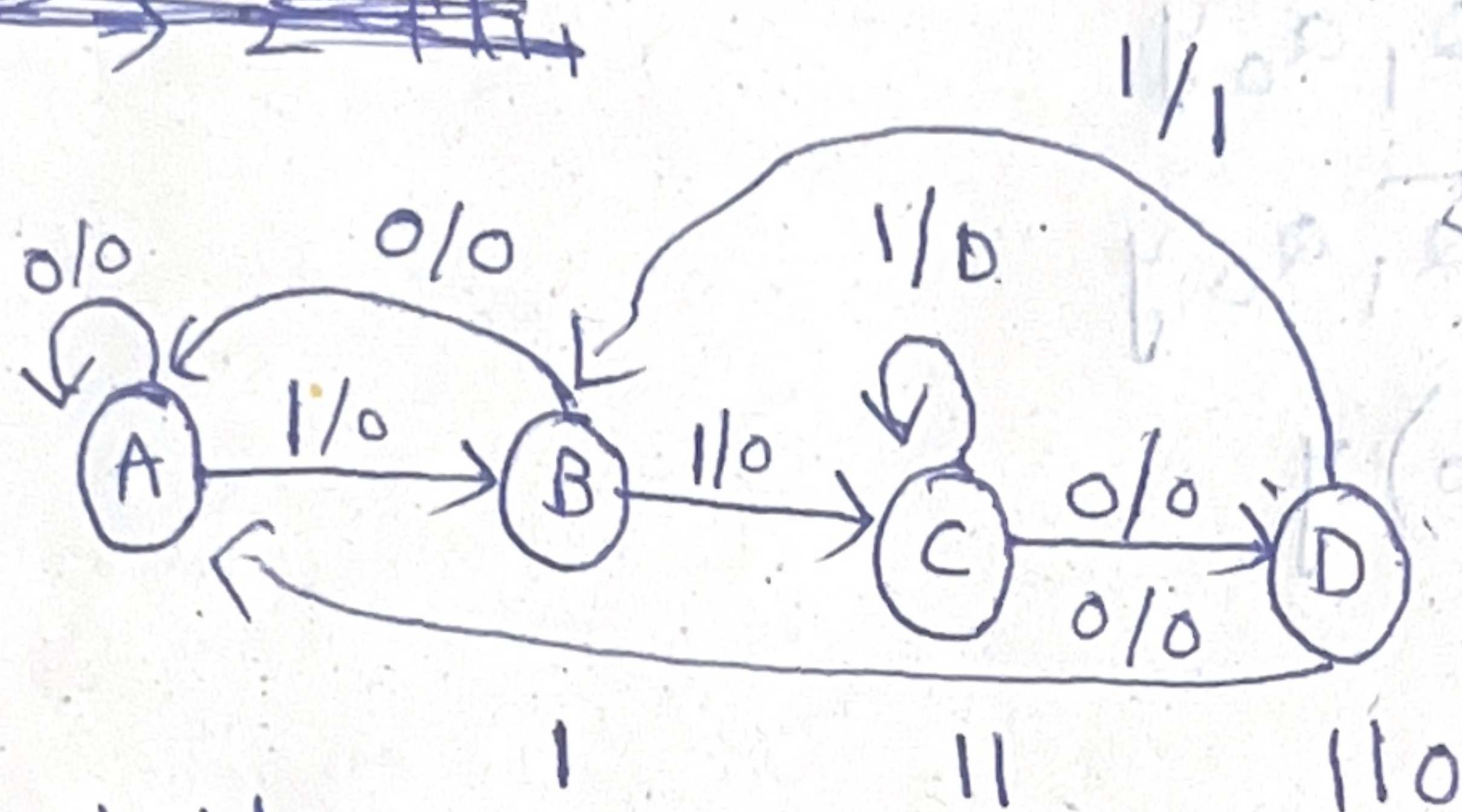

FSM table

State	N: S		out put	
	x=0	x=1	x=0	x=1
A	A	B	0	0
B	A	C	0	0
C	D	C	0	0
D	A	B	0	1

A = 00

B = 01

C = 10

D = 11

	a <sub>1</sub> a <sub>0</sub>	a <sub>1</sub> <sup>+</sup> a <sub>0</sub> <sup>+</sup>	a <sub>1</sub> <sup>+</sup> a <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	y
00	00	00	00	0	0	0
00	01	00	00	0	1	0
01	00	00	00	0	0	0
01	01	00	00	0	0	0
10	00	01	00	1	0	0
10	01	01	00	1	0	0
11	00	01	00	0	0	0
11	01	01	00	0	1	1



# Kmaps

$D_1$

$q_1 \backslash q_0 y$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$$\cancel{q_1 q_0} + \bar{q}_1 q_0 y$$

$$D_1 \Rightarrow q_1 \bar{q}_0 + \bar{q}_1 q_0 y$$

$$\Rightarrow (q_1 \oplus q_0) y$$

$D_0$

$q_1 \backslash q_0 y$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	1	0

$$q_1 \bar{q}_0 \bar{y} + \bar{q}_1 \bar{q}_0 y + q_1 q_0 y$$

$$\Rightarrow \bar{q}_0 \bar{y} (q_1 + \bar{q}_1) + q_1 q_0 y$$

$$\Rightarrow \bar{q}_0 \bar{y} + q_1 q_0 y$$

$f$

$q_1 \backslash q_0 y$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

$$f \Rightarrow q_1 q_0 y$$